



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE TECNOLOGIAS  
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

**LUCAS FILUS RAMOS - GRR20202598**  
**VITORIA MARIANA DA ROCHA GASINO - GRR20202564**

**TE351 DA – LABORATÓRIO 1**

**CURITIBA**  
**2024**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE TECNOLOGIA  
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Lucas Filus Ramos  
Vitoria Mariana da Rocha Gasino

**TE 351 DA – LABORATÓRIO 1**

Relatório apresentado à disciplina Microeletrônica do  
Curso de Engenharia Elétrica do Setor de Tecnologia da  
Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Sibilla Batista da Luz Franca.

**CURITIBA**

**2024**

## **Sumário**

1. INTRODUÇÃO	7
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1. VHDL	8
2.1.1. STD_LOGIC e STD_LOGIC_VECTOR	8
2.1.2. Simulação	9
2.2. Multiplexador e Filp-Flop	9
3. PROJETO 1 (Entradas de vetores de 4 bits)	11
3.1. Desenvolvimento do código	11
3.2. Implementação do Test Bench e resultados	13
4. PROJETO 2 (Entradas de bits únicos)	16
4.1. Desenvolvimento do código	16
4.2. Implementação do Test Bench e resultados	18
5. CONCLUSÃO	20

## **1. INTRODUÇÃO**

O relatório a seguir tem como objetivo detalhar um projeto de um multiplexador em cascata em conjunto com um flip-flop descrito em VHDL. O multiplexador em uso apresenta 4 portas de entrada, uma porta de saída e uma entrada de seleção, enquanto o flip-flop empregado é do tipo D.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1. VHDL

Uma linguagem de descrição de hardware (HDL - *Hardware Description Language*) é uma forma especializada para descrever a funcionalidade e o comportamento de circuitos eletrônicos e sistemas digitais. Ao contrário das linguagens de programação convencionais, que se concentram em instruções sequenciais para executar tarefas em um processador, as linguagens de descrição de hardware permitem especificar o design lógico e a interconexão de componentes eletrônicos, como portas lógicas, flip-flops e multiplexadores. Essas linguagens, como o VHDL e o Verilog, permitem aos engenheiros projetar, simular e verificar circuitos digitais antes da implementação física em dispositivos como as FPGAs (*Field-Programmable Gate Arrays*).

As FPGAs são dispositivos programáveis capazes de implementar lógica digital e foram desenvolvidas para descrever circuitos combinacionais e sequenciais [7]. Devido à sua natureza reconfigurável, as FPGAs podem ser adaptadas para realizar operações específicas de forma mais eficiente em comparação com as CPUs clássicas e microprocessadores convencionais. Esse desempenho superior em operações específicas as torna valiosas para aplicações que requerem processamento intensivo em tempo real, processamento paralelo, aceleração de algoritmos complexos e execução eficiente de tarefas personalizadas. Além disso, a versatilidade das FPGAs permite a criação de circuitos customizados para tarefas específicas, reduzindo a dependência de hardwares genéricos e proporcionando maior flexibilidade na implementação de sistemas digitais.

Podemos medir a eficiência e otimização de recursos de uma FPGA a partir de várias métricas e análises. Uma das métricas-chave é a utilização de LUTs (*Look-Up Tables*) e flip-flops, onde uma utilização baixa em relação à capacidade total da FPGA indica um design eficiente. Além disso, a taxa de clock máxima que a FPGA pode atingir é um indicador importante de rapidez. A análise de temporização também é fundamental para garantir que as operações lógicas sejam concluídas dentro dos requisitos de tempo. O consumo de energia é outra métrica crítica, pois uma FPGA eficiente deve executar seu design com um consumo mínimo de energia. Em última análise, a combinação dessas métricas e análises ajuda a

avaliar a eficiência global e a otimização de recursos de uma FPGA em um determinado contexto de aplicação.

### 2.1.1. STD\_LOGIC e STD\_LOGIC\_VECTOR

Em sistemas digitais descritos em VHDL, o tipo de dados BIT é utilizado para representar um único bit, permitindo apenas dois valores distintos: '0' para nível lógico baixo e '1' para nível lógico alto.

Em contrapartida, o tipo de dados STD\_LOGIC expande essa representação, adicionando estados como 'Z' para alta impedância, 'U' para não inicializado(Uninitialized), 'X' para irrelevante, e os valores padrão '0' e '1'.

### 2.1.2. Simulação


A simulação comportamental permite verificar se o design atende aos requisitos funcionais, fazendo o teste com o circuito se comportando exatamente conforme o esperado em termos de entradas e saídas. Por outro lado, a simulação *post-route*, considera os detalhes de implementação, como atrasos de sinal e layout físico. Essa etapa é fundamental para validar a integridade da implementação física, verificando se o design funciona dentro das restrições de tempo e desempenho estabelecidas.

Neste relatório , foi implementado uma simulação Behaviour utilizando o software da Xilinx ISE 14.7. A FPGA utilizada para o projeto foi uma Spartan 3E 500.

## 2.2. Multiplexador e Filp-Flop

O multiplexador, com suas 4 portas de entrada, uma saída e uma entrada de seleção, tem a função de selecionar uma dentre as várias entradas para ser direcionada à saída, de acordo com o sinal presente na entrada de seleção. A figura a seguir ilustra a tabela verdade de um multiplexador de 4 entradas.

FIGURA 1 – Circuito e tabela verdade de um multiplexador

 

FONTE: Embarcados.com

Por outro lado, o flip-flop do tipo D é um componente capaz de armazenar um único bit de informação, que é atualizado na entrada do pulso de clock. A seguir está a tabela verdade deste componente.

FIGURA 2 – Tabela verdade de um Flip-Flop tipo D.

D	CLK	SAÍDA
0	↑	Q = 0
1	↑	Q = 1

FONTE: AJPEleтроinfo.com

O objetivo desta simulação é observar e verificar o comportamento da saída do multiplexador quando conectada ao flip-flop, em resposta aos pulsos de clock.

### 3. PROJETO 1 (Entradas de vetores de 4 bits)

#### 3.1. Desenvolvimento do código

Após análise das tabelas verdades é possível transformar este circuito composto por um multiplexador em cascata com um flip-flop com o seguinte código em VHDL.

FIGURA 3 – Tabela verdade de um Flip-Flop tipo D.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lab1_proj1 is
    Port ( a, b, c, d : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          sel : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          clk : in  STD_LOGIC;
          x , y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end lab1_proj1;

architecture Behavioral of lab1_proj1 is
    signal mux: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

begin
    --Parte Combinacional
    mux <= a WHEN sel="00" ELSE
           b WHEN sel="01" ELSE
           c WHEN sel="10" ELSE
           d;

    --Registrador
    process(clk)
    begin
        if(clk'event and clk='1') then
            y<=mux;
        end if;
    end process;

    x<=mux;
end Behavioral;
```

FONTE: Os autores (2024)

As variáveis de entrada 'a', 'b', 'c' e 'd', e também as variáveis de saída 'x' e 'y' são todas com 4 bits. Também são estabelecidas as variáveis de seleção 'sel', com 2 bits, e o sinal de clock de entrada 'clk' com 1 bit.


Na implementação, o sinal 'mux', de 4 bits, recebe o sinal de uma das entradas, e a saída do multiplexador 'x' é determinada pelo valor de 'mux'. Foi necessário definir um sinal interno à arquitetura pois o valor de saída do multiplexador é utilizado tanto como entrada para o flip-flop quanto para saída, em x. A saída do flip-flop 'y' é atualizada somente quando o sinal de clock está em nível lógico alto, ou seja, quando seu valor é igual a 1.



Com o código pronto, na área “Desing Summary” é possível avaliar o número de LUT’s e flip-flops utilizados, assim como outros parâmetros importantes. O número total de LUTs utilizado ficou em 8, indicando um design relativamente simples. Já o número de flip-flops foi de 4. Como um flip-flop é necessário para cada bit do registro, registrando-se um vetor de 4 bits, resulta em um design com o total de 4 flip-flops.

Além disso, também é possível verificar o esquemático do circuito após fazer a síntese, como ilustrado na figura 4.

FIGURA 4 – Circuito gerado em VHDL - Projeto 1

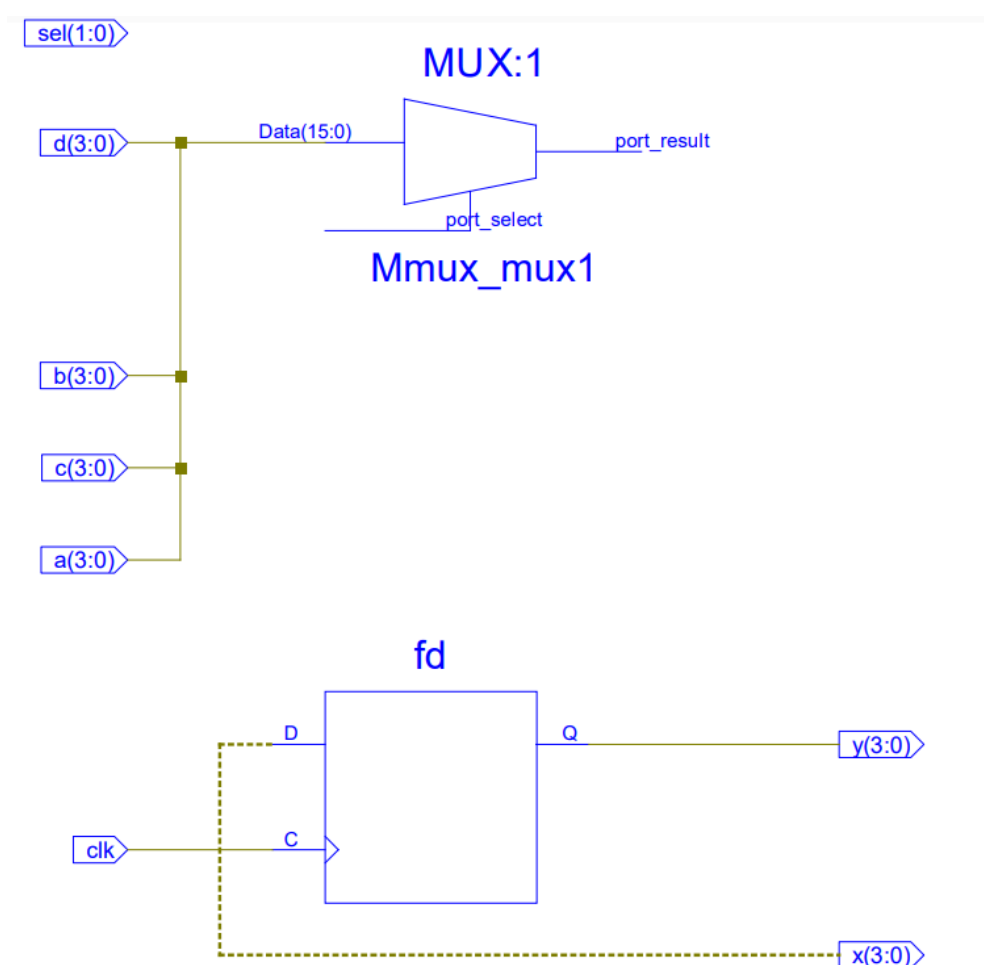

FONTE: Os autores (2024)

Como é possível avaliar na imagem 4, o circuito é composto por uma parte combinacional(MUX\_1), e outra parte sequencial(fd), que depende das batidas do clock para executar as operações

## 3.2. Implementação do Test Bench e resultados

Para avaliar o funcionamento do circuito implementado acima, o Test Bench descrito na imagem 5 foi preparado.

FIGURA 5 – Testbench gerado para o Projeto 1

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY testebench IS
END testebench;

ARCHITECTURE behavior OF testebench IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT lab1_proj1
    PORT(
        a : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        b : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        c : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        d : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        sel : IN  std_logic_vector(1 downto 0);
        clk : IN  std_logic;
        x : OUT  std_logic_vector(3 downto 0);
        y : OUT  std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal a : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal b : std_logic_vector(3 downto 0) := "0001";
    signal c : std_logic_vector(3 downto 0) := "0010";
    signal d : std_logic_vector(3 downto 0) := "0100";
    signal sel : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
    signal clk : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal x : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(3 downto 0);

    -- Clock period definitions
    constant clk_period : time := 10 ns;

    BEGIN

        -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
        uut: lab1_proj1 PORT MAP (
            a => a,
            b => b,
            c => c,
            d => d,
            sel => sel,
            clk => clk,
            x => x,
            y => y
        );

        -- Clock process definitions
        clk_process :process
        begin
            clk <= '0';
            wait for clk_period/2;
            clk <= '1';
            wait for clk_period/2;
        end process;

        stim_proc: process
        begin
            wait for 30 ns;
            sel <= "01";
            wait for clk_period;
            sel <= "10";
            wait for clk_period;
            sel <= "11";
            wait;
        end process;

    END;

```

FONTE: Os autores (2024)


A declaração das portas segue o mesmo padrão do primeiro arquivo. Em seguida, são declarados os sinais que serão utilizados na simulação, juntamente com seus valores iniciais. Posteriormente, é feito o mapeamento entre esses sinais e as portas do componente.

Além disso, foi ajustado o valor do clock para 10 ns por ciclo, assim como os tempos nos quais as variáveis de entrada e saída seriam modificadas, desconsiderando a primeira mudança, pois ocorre após 30 ns. A cada período do clock, o valor de sel muda. Em valores decimais, o valor de sel aumenta uma unidade.

Para conseguir avaliar melhor os resultados variando apenas o sel, foi colocado valores iniciais de a,b,c e d diferentes, onde, em valores decimais , a=0 , b=1, c=2 e d=4.

Após a conclusão da codificação do Test Bench foi possível realizar a simulação do tipo Behaviour em que se verificar se o design atende aos requisitos funcionais, fazendo o teste com o circuito se comportando exatamente conforme o esperado em termos de entradas e saídas. Os resultados são exibidos na figura 6.

FIGURA 6 – Simulação Behaviour do Projeto 1.

 

FONTE: Os autores (2024)

Na simulação é possível avaliar que o processo de seleção de saída ocorreu como o esperado considerando a simulação de Test Bench codificada, sendo observado os valores dos sinais “a”, “b”, “c”, “d”, “sel”, “x” e “y” em valores do tipo signed, o que torna mais fácil a visualização.

Na imagem, os marcadores horizontais em azul indicam os momentos em que o valor de 'sel' é alterado, exceto o primeiro marcador à esquerda, que indica a primeira batida do clock. O sinal y anterior a 5s está marcado com "u", que representa undefined. Como o sinal y é dependente do registro do flip-flop, o primeiro valor de y é observado após a primeira borda positiva do clock, em 5 ns. Como x recebe o valor diretamente da saída do multiplexador, sem registro, quando o valor do sel muda, automaticamente, o valor x fica disponível. No marcado em 30 ns, é possível observar que quando o valor do sel passa de '0' para '1', no mesmo instante o valor de x atualiza, porém o valor de y demora até a próxima batida de clock.

## 4. PROJETO 2 (Entradas de bits únicos)

### 4.1. Desenvolvimento do código

Para o Projeto 2, a lógica dos códigos foi igual à do projeto 1. A principal alteração foi feita nas declarações das portas 'a', 'b', 'c', 'd', 'x' e 'y', onde agora são declaradas como bits únicos e não vetores, ou seja, declaradas apenas como std\_logic.

FIGURA 7 – Código .vhd Projeto 2

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity lab1_proj1 is
    Port ( a,b,c,d,clk :in STD_LOGIC;
          sel : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          x,y : out STD_LOGIC);
end lab1_proj1;


architecture Behavioral of lab1_proj1 is
    signal mux: STD_LOGIC;
begin
    --Parte Combinacional
    mux <= a WHEN sel="00" ELSE
           b WHEN sel="01" ELSE
           c WHEN sel="10" ELSE
           d;
    --Registrador: Determinado pelo evento de clk
    -- proces(lista de sensibilidade)
    process(clk)
    begin
        if(clk'event and clk='1') then
            y <= mux;
        end if;
    end process;
    x <= mux;
end Behavioral;
```

FONTE: Os autores (2024)

Ao reduzirmos o número de posições de a, b, c e d de 4 para 1, era esperado que o número de recursos da FPGA utilizados diminuísse. O número de LUTs observado no resumo do design foi de 2, indicando uma otimização significativa no uso dos recursos da FPGA.

A imagem 8 apresenta o circuito gerado.

FIGURA 8 – Circuito gerado em VHDL - Projeto 2

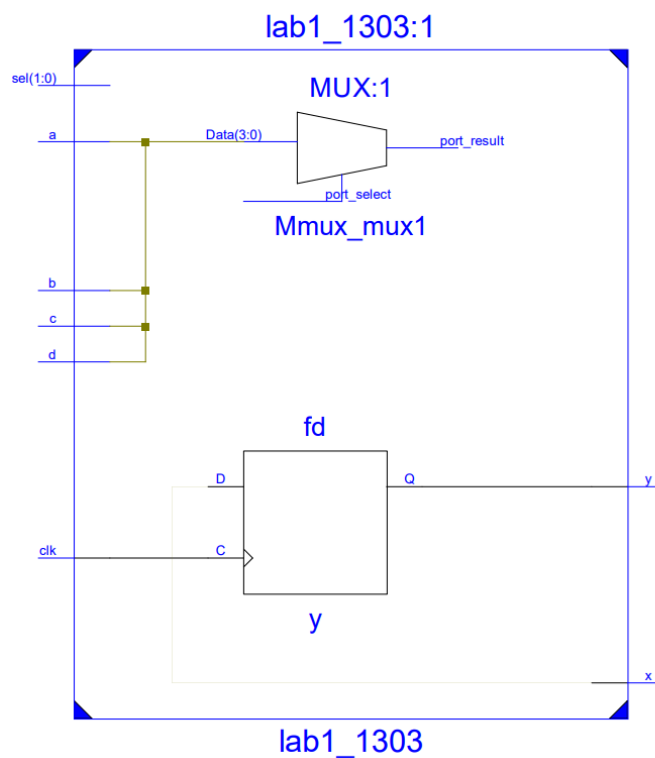

FONTE: Os autores (2024)

Assim como no projeto 1, o circuito é composto por uma parte combinacional(MUX\_1), e outra parte sequencial(fd), que depende das batidas do clock para executar as operações.

## 4.2. Implementação do Test Bench e resultados

Para avaliar o funcionamento do circuito implementado acima, foi realizado o Teste descrito na imagem 9.

FIGURA 9 – Testbench gerado para o Projeto 2

```

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY testebench IS
END testebench;

ARCHITECTURE behavior OF testebench IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT lab1_1303
    PORT(
        a : IN  std_logic;
        b : IN  std_logic;
        c : IN  std_logic;
        d : IN  std_logic;
        clk : IN  std_logic;
        sel : IN  std_logic_vector(1 downto 0);
        x : OUT std_logic;
        y : OUT std_logic
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal a : std_logic := '1';
    signal b : std_logic := '0';
    signal c : std_logic := '0';
    signal d : std_logic := '0';
    signal clk : std_logic := '0';
    signal sel : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');

    --Outputs
    signal x : std_logic;
    signal y : std_logic;

    -- Clock period definitions
    constant clk_period : time := 10 ns;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: lab1_1303 PORT MAP (
        a => a,
        b => b,
        c => c,
        d => d,
        clk => clk,
        sel => sel,
        x => x,
        y => y
    );

    -- Clock process definitions
    clk_process : process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;
    end process;

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
        wait for 30 ns;
        sel <= "01";
        wait for clk_period;
        c <= '1';
        sel <= "10";
        wait for clk_period;
        sel <= "11";
        wait;
    end process;
END;

```


FONTE: Os autores (2024)

Assim como no Projeto 1, a declaração das portas segue o mesmo padrão. Em seguida, são declarados os sinais que serão utilizados na simulação, juntamente com seus valores iniciais. Posteriormente, é feito o mapeamento entre esses sinais e as portas do componente.

Foi utilizado o mesmo valor para o período do clock, de 10 ns. Desconsiderando a primeira mudança, pois ocorre após 30 ns, a cada período do clock, o valor de 'sel' muda. Em valores decimais, o valor de 'sel' aumenta uma unidade. Na segunda batida, foi alterado o valor de 'c' para conseguir avaliar melhor os resultados.

Após a conclusão da codificação do Test Bench foi possível realizar a simulação mostrada na imagem 10.

FIGURA 10 – Simulação Behaviour do Projeto 2.

 

FONTE: Os autores (2024)

Os resultados e pontos importantes são os mesmos do Projeto 1, assim como a indefinição da saída y antes do primeiro impulso de clock, porém a única diferença é que neste test bench foi preferido a visualização por meio de valores binários e não decimais.

Com o projeto 2, foi possível carregar o código na FPGA e observar os resultados obtidos na placa física. Foi utilizado o próprio clock da placa de 500MHz. Para a variável 'sel', que possui 2 bits, foi necessário mapear dois pinos, um para cada bit. Os resultados de 'x' e 'y' foram observados nas saídas dos leds.

## 5. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou a operação do multiplexador com entradas de diferentes bits em VHDL. Com o código gerado no projeto 2, foi realizado o carregamento para a placa física, permitindo a observação de uma correspondência direta entre os resultados obtidos na placa física, os valores simulados e as expectativas teóricas de funcionamento de um multiplexador. Um detalhe importante é que, devido ao uso do clock interno da placa de 500MHz, não foi possível observar o delay entre x e y.